

## APPENDIX I

# ANSWERS TO SELECTED PROBLEMS

### CHAPTER 1

1.1 (a) 10 mA; (b) 10 k $\Omega$ ; (c) 100 V; (d) 0.1 A 1.2 (a) 0.9 W, 1 W; (c) 0.09 W, 1/8 W; (f) 0.121 W, 1/8 W but preferably 1/4 W 1.4 17 1.7 2.94 V, 2.22 k $\Omega$ ; 2.75 V to 3.14 V, 2.11 k $\Omega$  to 2.33 k $\Omega$  1.9 10.2 V; shunt the 10-k $\Omega$  resistor with a 157-k $\Omega$  resistor; add a series resistor of 200  $\Omega$ ; shunt the 4.7-k $\Omega$  resistor with a 157 k $\Omega$  and the 10-k $\Omega$  resistor with 90 k $\Omega$  1.11 250  $\Omega$  1.13 Shunt  $R_L$  with a 1.1-k $\Omega$  resistor; current divider 1.15 0.77 V and 6.15 k $\Omega$ ; 0.1 mA 1.17 1.88  $\mu$ A; 5.64 V 1.19 (a)  $10^{-7}$  s,  $10^7$  Hz,  $6.28 \times 10^7$  Hz; (f)  $10^3$  rad/s,  $1.59 \times 10^2$  Hz,  $6.28 \times 10^{-3}$  s 1.21 (a)  $(1 - j1.59)$  k $\Omega$ ; (c)  $(71.72 - j45.04)$  k $\Omega$  1.22 (b) 0.1 V, 10  $\mu$ A, 10 k $\Omega$  1.24 10 k $\Omega$  1.28 (a) 165 V; (b) 24 V 1.30 0.5 V; 1 V; 0 V; 1 V; 1000 Hz;  $10^{-3}$  s 1.32 4 kHz; 4 Hz 1.34 0, 101, 1000, 11001, 111001 1.36 (c) 11; 4.9 mV; 2.4 mV 1.38  $7.056 \times 10^5$  bits per second 1.40 11 V/V or 20.8 dB; 22 A/A or 26.8 dB; 242 W/W or 23.8 dB; 120 mW; 95.8 mW; 20.2% 1.42 9 mV; 57.5 mV; 0.573 V 1.43 (a) 8.26 V/V or 18.3 dB; (b) 2.5 V/V or 8 dB; (c) 0.083 V/V or -21.6 dB 1.46 0.83 V; -1.6 dB; 79.2 dB; 38.8 dB 1.51 (a) 300 V/V; (b) 90 k $\Omega$ ,  $3 \times 10^4$  A/A,  $9 \times 10^6$  W/W; (c) 667  $\Omega$ ; (d) 555.7 V/V; (e) 100 k $\Omega$ , 100  $\Omega$ , 363 V/V 1.57 Transconductance amplifier; 100 k $\Omega$ ; 100 k $\Omega$ ; 121 V/V 1.65  $s/(s + 1/CR)$  1.68 0.64  $\mu$ F 1.71 0.51/CR 1.72 13.3 pF; 0.26 pF 1.75 20 dB; 37 dB; 40 dB; 37 dB; 20 dB; 0 dB; -20 dB; 9900 Hz 1.76  $1/(sC_1R_1 + 1)$ ; 15.9 Hz;  $-G_m s(R_2/R_3)/(s + 1/(C_2(R_2 + R_3)))$ ; 53 Hz; 16 Hz

### CHAPTER 2

2.2 2002 V/V 2.5 20,000 V/V 2.8 (a) -10 V/V, 10 k $\Omega$ ; (b) -10 V/V, 10 k $\Omega$ ; (c) -10 V/V, 10 k $\Omega$ ; (d) -10 V/V, 10 k $\Omega$  2.11 (a) -1 V/V; (b) -10 V/V; (c) -0.1 V/V; (d) -100 V/V; (e) -10 V/V 2.12 (b)  $R_1 = 10$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 20$  k $\Omega$  (d)  $R_1 = 10$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 1$  M $\Omega$  2.14  $R_{in} = 50.1$  k $\Omega$  2.18 0 V, 5 V; -4.9 V to -5.1 V 2.20 (b) -66.4 V/V 2.21  $\pm 5$  mV 2.26 (b) 909 V/V 2.29 100  $\Omega$ ; 100  $\Omega$ ; 100 k $\Omega$  2.31 (a)  $R, R, R, R$ ; (b)  $I, 2I, 4I, 8I$ ; (c)  $-IR, -2IR, -4IR, -8IR$  2.34 (a) 1.11 k $\Omega$ ; (b) 0  $\Omega, \infty$  2.36  $v_o = -(v_1 + \frac{1}{2}v_2)$ ; -1 V 2.43 12.8 k $\Omega$  2.46  $R = 100$  k $\Omega$ ; No 2.50  $v_o = 4 \sin(2\pi \times 1000t)$  2.53 (a) 0.099 V; 0.099 mA; 0.099 mA; (b) 10 V; 10 mA; 0 mA 2.54  $v_o/v_1 = 1/(1 + 1/A)$ ; 0.999, -0.1%; 0.990, -1.0%; 0.909, -9.1% 2.56 8.33 V/V; Shunt  $R_1$  with  $R_{sh} = 36$  k $\Omega$ ; 9.09 V/V; 11.1 V/V 2.59 -10.714 to +10.714 V; 1.07 V 2.62  $v_o = v_2 - v_1$ ;  $R$ ;  $2R$ ;  $2R$ ;  $R$  2.64  $R_1 = R_3$  2.66 68 dB 2.68 (a) 1, 0; (b) -5 V to +5 V; (c) 1, 0, -30 to +30 V 2.73 (a) -0.14 to +0.14 V; -14 to +14 V 2.76  $R_1 = 0.5$  k $\Omega$  fixed;  $R_2 = 50$  k $\Omega$  2.77 (a) 3 V/V, -3.0 V/V; (b) 6 V/V; (c) 56 V (peak-to-peak), 19.8 V (rms) 2.81 100 kHz; 1.59  $\mu$ s 2.85 100 pulses 2.88 1.59 kHz; 10 V (peak-to-peak) 2.97 1.4 mV 2.99 57.5 mV; 42.5 to 57.5 mV; Add a 5-k $\Omega$  resistor in series with the positive input terminal;  $\pm 10$  mV; add 5-k $\Omega$  resistor in series with the negative input load. 2.101 4.54 mV 2.104 (a) 0.1 V; (b) 0.2 V; (c) 10 k $\Omega$ , 10 mV; (d) 110 mV 2.108 46 dB; 501 Hz; 10 MHz 2.111 47.6 kHz; 19.9 V/V; 19.9 V/V

## I-2 Appendix I Answers to Selected Problems

2.114 32 V/V 2.117 (a)  $(\sqrt{2} - 1)^{1/2} f_1$ ; (b) 10 kHz; (c) 64.4 kHz, about six times greater 2.120 For each,  $f_{3dB} = f_i/3$  2.127 (a) 31.8 kHz; (b) 0.795 V; (c) 0 to 200 kHz; (d) 1 V peak

### CHAPTER 3

3.1  $5.33 \times 10^{-18}$ ;  $3.05 \times 10^{-14}$ ;  $1.72 \times 10^{-13}$ ;  $2.87 \times 10^{-11}$ ;  $9.45 \times 10^{-11}$  3.4  $1.5 \times 10^{17}$  P atoms/cm<sup>3</sup> 3.5 Hole concentration  $2.25 \times 10^4/\text{cm}^3$ ;  $2.23 \times 10^9/\text{cm}^3$  3.9  $4.63 \times 10^{17}/\text{cm}^3$  3.10  $0.432 \text{ A}/\text{cm}^2$  3.11  $D_n$ : 35, 28.5, 18.1, 9.3;  $D_p$ : 12.4, 10.4, 6.7, 3.9 3.13 0.633 V; 0.951  $\mu\text{m}$ ; 0.8642  $\mu\text{m}$ ; 0.8642  $\mu\text{m}$ ;  $5.53 \times 10^{-14} \text{ C}$  3.22  $3.6 \times 10^{-15} \text{ A}$ ; 0.6645 V 3.27 259 pS; 1 pF

### CHAPTER 4

4.1 (a) 0 A; 1.5 V; (b) 1.5 A; 0 V 4.2 (a) 5 V; 1 mA; (b) 5 V; 0 mA; (c) 5 V; 1 mA; (d) 5 V; 0 mA 4.8 50 k $\Omega$  4.9 (a) 0 V; 0.3 mA; (b) 0.4 V; 0 mA 4.10 (a) 4.5 V; 0.225 mA; (b) 2 V; 0 A 4.15 29.67 V; 3.75  $\Omega$ ; 0.75 A; 26.83 V; 30 V; 3  $\Omega$ ; 20.5%; 136 mA; 1 A; 27 V 4.16 red lights; neither light; green lights 4.18 0.345 V;  $1.45 \times 10^{12} I_s$  4.20  $537 \times 10^{-18} \text{ A}$ ; 0.746 mA; 27.32 mA; 0.335 mA; 9.17  $\mu\text{A}$ ; 57.56 mV 4.23 7.9 mA; -10.15 mV 4.26 194  $\Omega$  4.29 50°C; 9 W; 5.56°C/W 4.33 0.6635 V; 0.3365 mA 4.35  $R = 947 \Omega$  4.38 0.86 mA; 0 V; 0 A; 3.6 V 4.51 157  $\mu\text{A}$ ; -84.3° to -5.71° 4.58 -30 mV/mA; -120 mV/mA 4.60 8.96 V; 9.01 V; 9.46 V 4.63 8.83 V; 19.13 mA; 300  $\Omega$ ; 9.14 V;  $\pm 0.01 \text{ V}$ ; +0.12 V; 578  $\Omega$ ; 8.83 V; 90 mV/V; -27.3 mA/mA 4.68 16.27 V; 48.7%; 0.13; 5.06 V; 5.06 mA 4.69 16.27 V; 97.4%; 10.12 V; 10.12 mA 4.70 15.57 V; 94.8%; 9.44 V; 9.44 mA 4.72 55 V 4.75 (a) 166.7  $\mu\text{F}$ ; 15.4 V; 7.1%; 233 mA; 449 mA; (b) 1667  $\mu\text{F}$ ; 16.19 V; 2.25%; 735 mA; 1455 mA 4.76 (a) 83.3  $\mu\text{F}$ ; 15.5 V; 14.2%; 124.4 mA; 233 mA; (b) 833  $\mu\text{F}$ ; 16.19 V; 4.5%; 376 mA; 735 mA 4.79 (a) 23.6 V; (b) 444.4  $\mu\text{F}$ ; (c) 32.7 V; 49 V; (d) 0.73 A; (e) 1.36 A 4.91 14.14 V

### CHAPTER 5

5.2 1.875 fC 5.7 2.38  $\mu\text{m}$  5.12  $W_p/W_n = 2.5$  5.13 238  $\Omega$ ; 238 mV; 50 5.14 (a) 7.3 mA; (b) 1.62 mA; 1.61 mA; 17.7 mA 5.17 3.5 V; 1.5 V; 500  $\Omega$ ; 100  $\Omega$  5.18 1.0 V; 0.5 V; 1.5 V; 1.0 V 5.22  $\leq 0.3 \text{ V}$  5.23 100  $\Omega$  to 10 k $\Omega$ ; (a) 200  $\Omega$  to 20 k $\Omega$ ; (b) 50  $\Omega$  to 5 k $\Omega$ ; (c) 100  $\Omega$  to 10 k $\Omega$  5.31 500 k $\Omega$ ; 50 k $\Omega$ ; 2%; 2% 5.33 82.13  $\mu\text{A}$ ; 2.7%; use  $L = 6 \mu\text{m}$  5.38 0.24 mA; 0.52 mA; 0.54 mA; 0.59 mA 5.39 -3 V; +3 V; -4 V; +4 V; -1 V; -50 V; -0.02 V/V; 1.39 mA/V<sup>2</sup> 5.42 (b) -0.3%/°C 5.46  $R = 11.1 \text{ k}\Omega$ ;  $R = 1.67 \text{ k}\Omega$  5.49 25  $\mu\text{m}$ ; 1.875 k $\Omega$  5.50 2  $\mu\text{m}$ ; 5.6  $\mu\text{m}$ ; 2.8 k $\Omega$  5.52 0.395 mA; 7.6 V 5.57 (a) 0.9 V; -1.6 V; (b) 4.1 V; 2.5 V; 0.9 V 5.59 (a) 7.5  $\mu\text{A}$ ; 1.5 V; (b) 4.6  $\mu\text{A}$ ; 1.4 V; (c) 1.5 V; 7.5  $\mu\text{A}$  5.61 (a) 1 V; 1 V; -1.32 V; (b) 0.2 V; 1.8 V; -1.35 V 5.65 0.4 V; 8.33 5.71 (a) 125  $\mu\text{A}$ ; 0.8 V; (b) 1 mS; (c) -8.0 V/V; (d) 80 k $\Omega$ ; -7.3 V/V 5.75 4  $\mu\text{m}$ ; 1.0 V 5.77 -18.2 V/V; 1.207 V; -23.6 V/V 5.78 NMOS: 424  $\mu\text{S}$ , 160 k $\Omega$ , 0.47 V; PMOS: 245  $\mu\text{S}$ , 240 k $\Omega$ , 0.82 V 5.100 3.39 V; 0.86 mA to 0.36 mA; 1.1 k $\Omega$  5.101 1 mA; 7.6% 5.102 2 V; 2.40 V; 2.55 mA 5.106 (a) -1.5 V; +0.5 V; 2 V; (b) -1.37 V; +0.5 V; +1.87 V 5.108 15.9 k $\Omega$ ; 0.314 mA; 1.82 V 5.110 -11.2 V/V

### CHAPTER 6

6.1 active; saturation; active; saturation; inversed active; active; cutoff; cutoff 6.8 53.3; 0.982 6.10 0.5; 0.667; 0.909; 0.952; 0.991, 0.995; 0.999; 0.9995 6.7 0.907 mA; 0.587 V

6.12 3 to 15 mA; 3.05 to 15.05 mA; 135 mW 6.17  $-0.718\text{ V}$ ;  $4.06\text{ V}$ ;  $0.03\text{ mA}$  6.22  $-2\text{ V}$ ;  
 $0.82\text{ mA}$ ;  $-0.57\text{ V}$  6.24  $0.91\text{ mA}$ ;  $9.09\text{ mA}$ ;  $0.803\text{ V}$ ;  $9.99\text{ mA}$  6.28 (a)  $1\text{ mA}$ ;  
 (b)  $-2\text{ V}$ ; (c)  $1\text{ mA}$ ;  $1\text{ V}$ ; (d)  $0.965\text{ mA}$ ;  $0.35\text{ V}$  6.38  $0.74\text{ V}$ ;  $0.54\text{ V}$  6.40  $3.35\text{ }\mu\text{A}$   
 6.43  $33.3\text{ k}\Omega$ ;  $100\text{ V}$ ;  $3.3\text{ k}\Omega$  6.45  $1.72\text{ mA}$ ;  $6\text{ V}$ ;  $34\text{ V}$ ;  $20\text{ k}\Omega$  6.47  $150$ ;  $125$ ;  $1.474\text{ mA}$   
 6.70  $-360\text{ V/V}$ ;  $0.7\text{ V}$ ,  $2\text{ mV}$  6.75  $-100\text{ V/V}$  6.78  $3\text{ mA}$ ;  $-120\text{ V/V}$ ;  $-0.66\text{ V}$ ;  $-0.6\text{ V}$ ;  
 $0.54\text{ V}$ ;  $0.6\text{ V}$  6.51 (a)  $1.3\text{ V}$ ,  $3.7\text{ V}$ ; (b)  $0.3\text{ V}$ ,  $4.7\text{ V}$ ; (c)  $0\text{ V}$ ,  $+5\text{ V}$  6.54  $-0.7\text{ V}$ ;  
 $+4.7\text{ V}$ ;  $-0.5\text{ V}$  ( $-1\text{ V}$ ;  $+5\text{ V}$ );  $+2.6\text{ V}$  ( $1.9\text{ V}$ ,  $2.6\text{ V}$ ) 6.56  $0.3\text{ V}$ ;  $15\text{ }\mu\text{A}$ ;  $0.8\text{ mA}$ ;  
 $0.785\text{ mA}$ ;  $-1.075\text{ V}$ ;  $52.3$ ;  $0.98$  6.61 (a)  $-0.7\text{ V}$ ,  $1.8\text{ V}$ ; (b)  $1.872\text{ V}$ ,  $1.955\text{ mA}$ ;  
 (c)  $-0.7\text{ V}$ ,  $0\text{ V}$ ,  $1.872\text{ V}$ ; (d)  $1.9\text{ V}$ ,  $-0.209\text{ V}$ ; (e)  $1.224\text{ V}$ ,  $1.924\text{ V}$ ,  $-0.246\text{ V}$   
 6.64  $1.08\text{ k}\Omega$ ; the transistor saturates. 6.94  $1.25\text{ V}$ ;  $20\text{ mA/V}$ ;  $150\text{ V/V}$  6.102  $135$ ;  
 $41.8\text{ }\Omega$ ;  $23\text{ mA/V}$ ;  $1.09\text{ k}\Omega$ ;  $-0.76\text{ V/V}$  6.105  $9.3\text{ k}\Omega$ ;  $28.6\text{ k}\Omega$ ;  $143\text{ V/V}$   
 6.106  $1\text{ mA}$ ;  $0.996\text{ V/V}$ ;  $0.63\text{ V/V}$  6.152 (a)  $1.73\text{ mA}$ ,  $68.5\text{ mA/V}$ ,  $14.5\text{ }\Omega$ ,  $1.46\text{ k}\Omega$ ;  
 (b)  $148.2\text{ k}\Omega$ ,  $0.93\text{ V/V}$ ; (c)  $18.21\text{ k}\Omega$ ,  $0.64\text{ V/V}$

## CHAPTER 7

7.15  $0.905\text{ V}$ ;  $1.4\text{ V}^2$  7.19 (a)  $0.5\text{ mA}$ ; (b)  $100\text{ k}\Omega$ ,  $100\text{ k}\Omega$ ,  $50\text{ k}\Omega$ ; (c)  $2.5\text{ k}\Omega$ ,  $20\text{ mA/V}$ ;  
 (d)  $2.5\text{ k}\Omega$ ,  $50\text{ k}\Omega$ ,  $-1000\text{ V/V}$  7.46  $10.5\text{ k}\Omega$ ;  $0.25\text{ V}$ ;  $50\text{ k}\Omega$ ;  $10\text{ }\mu\text{A}$  7.49  $100\text{ }\mu\text{A}$ ;  
 $0.2\text{ V}$ ;  $0.7\text{ V}$ ;  $5\text{ }\mu\text{A}$  7.52  $4$ ;  $25$ ,  $50$ ,  $200$ ,  $400\text{ }\mu\text{A}$ ;  $3$ ;  $16.7$ ,  $40$ ,  $133\text{ }\mu\text{A}$ ;  $1.05\text{ V}$   
 7.54 (a)  $10\text{ }\mu\text{A}$  to  $10\text{ mA}$ ;  $0.633$  to  $0.806\text{ V}$  7.57  $0.2\text{ mA}$ ;  $10\%$  7.60 (a)  $1.0\text{ mA}$ ,  
 $-0.7\text{ V}$ ,  $3\text{ V}$ ,  $0.7\text{ V}$ ,  $-5.7\text{ V}$ ,  $-3.2\text{ V}$ ; (b)  $0.1\text{ mA}$ ,  $-0.7\text{ V}$ ,  $3\text{ V}$ ,  $0.7\text{ V}$ ,  $-0.7\text{ V}$ ,  $-3.2\text{ V}$   
 7.63  $1.56\text{ }\mu\text{A}$  7.64  $8.93\text{ M}\Omega$ ;  $0.95\text{ V}$ ;  $1.45\text{ V}$ ;  $100.4\text{ }\mu\text{A}$  7.69  $500\text{ }\Omega$  7.70  $2\text{ }\mu\text{A}$ ;  $0.2\%$   
 7.76 (a)  $5.7\text{ k}\Omega$ ; (b)  $16.4\text{ M}\Omega$ ,  $0.3\text{ }\mu\text{A}$  7.78  $7.46\text{ M}\Omega$  7.79 (a)  $68.5\text{ k}\Omega$ ;  
 (b)  $112.5\text{ M}\Omega$  7.80  $6.42\text{ k}\Omega$  7.84  $12$ ;  $34$  7.85  $2.88$  7.88  $0.5\text{ mA}$ ;  $4\text{ mA/V}$   
 7.93  $16.7\text{ GHz}$ ;  $23.9\text{ GHz}$ ; because the overlap capacitance is neglected. 7.94  $15\text{ V/V}$ ;  
 $164.2\text{ MHz}$ ;  $2.5\text{ GHz}$ ,  $0.155\text{ mA}$ ; quadrupled to  $0.62\text{ mA}$ ;  $7.5\text{ V/V}$ ;  $656.8\text{ MHz}$   
 7.97  $5.3\text{ MHz}$ ;  $391\text{ MHz}$

## CHAPTER 8

8.9  $0.724\text{ V}$ ;  $3.57\text{ mA/V}$ ;  $0.317\text{ V}$ ;  $1.6\text{ mA}$  8.11  $-1.5\text{ V}$ ;  $+0.5\text{ V}$ ; equal in both cases;  
 $0.05\text{ V}$ ;  $-0.05\text{ V}$ ;  $0.536\text{ V}$  8.32  $-1.665\text{ V}$ ;  $0.52\text{ V}$  8.34  $-1.53\text{ V}$  to  $0.92\text{ V}$   
 8.38 (a)  $V_{CC} - (I/2)R_C$ ; (b)  $-(I/2)R_C + (I/2)R_C$ ; (c)  $4\text{ V}$ ; (d)  $0.4\text{ mA}$ ,  $10\text{ k}\Omega$   
 8.41 (a)  $20I_{R_C}\text{ V/V}$ ; (b)  $V_{CC} - 0.0275A_v$  8.43  $I_{E1} = 2\text{ mA}$ ,  $I_{E2} = 1\text{ mA}$ ,  $I_{C1} = 2\text{ mA}$ ,  
 $I_{C2} = 1\text{ mA}$ ;  $17.3\text{ mV}$  8.45  $4\text{ mA/V}$ ;  $75.5\text{ k}\Omega$  8.48 (a)  $0.2\text{ mA}$ ,  $10\text{ mV}$ ; (b)  $0.7\text{ mA}$ ,  
 $0.3\text{ mA}$ ; (c)  $-2.4\text{ V}$ ,  $+2.4\text{ V}$ ; (d)  $48\text{ V/V}$  8.59  $50\text{ V/V}$ ;  $50.5\text{ k}\Omega$  8.60  $50\text{ V/V}$ ;  
 $50.5\text{ k}\Omega$  8.63  $25\text{ V/V}$ ;  $40.4\text{ k}\Omega$ ;  $0.001\text{ V/V}$ ;  $6.56\text{ M}\Omega$  8.64 (a)  $200\text{ V/V}$ ; (b)  $20.2\text{ k}\Omega$ ;  
 (c)  $0.0005\text{ V/V}$ ; (d)  $112\text{ dB}$ ; (e)  $9.76\text{ m}\Omega$  8.67  $1.8\text{ mA}$ ;  $360\text{ V/V}$ ;  $1.8\sin\omega t\text{ V}$   
 8.68  $R_E = 25\text{ }\Omega$ ;  $R_C = 10\text{ k}\Omega$ ;  $R_o \leq 50\text{ k}\Omega$ ;  $R_{icm} = 5\text{ M}\Omega$ ;  $\pm 12\text{ V}$  would do,  $\pm 15\text{ V}$  would be  
 better. 8.69  $2\%$  8.70  $0.008\text{ V/V}$  8.77  $-125\text{ }\mu\text{V}$  8.79  $1.7\text{ mVM}$  8.81 (a)  $0.3$ ;  
 (b)  $0$  8.115  $R_{id}^1 = 40.4\text{ k}\Omega$ ;  $R_{id}^2 = 10.1\text{ k}\Omega$ ;  $20.2\text{ V/V}$ ;  $3823\text{ V/V}$  decrease 8.116  $R_s = 7.34\text{ k}\Omega$ ;  
 $4104\text{ V/V}$ ;  $R_4 = 1.11\text{ k}\Omega$  8.117 (a)  $173.1 \times 10^3\text{ V/V}$  (b)  $5583\text{ V/V}$  8.118 (a)  $0.97\text{ mA}$ ;  
 (b)  $2.23\text{ k}\Omega$ ,  $129\text{ }\Omega$ ; (c)  $2.86 \times 10^4\text{ V/V}$

## CHAPTER 9

9.1  $1.43\text{ V/V}$ ,  $9.3\text{ }\mu\text{F}$  9.4  $-16\text{ V/V}$ ;  $C_{C1} = 21.2\text{ nF}$ ,  $C_s = 9.6\text{ }\mu\text{F}$ ;  $C_{C2} = 0.5\text{ }\mu\text{F}$ ;  $50\text{ Hz}$   
 9.17  $6.3\text{ GHz}$  9.19  $5.4\text{ GHz}$  9.24  $500\text{ MHz}$ ,  $600\text{ MHz}$ ,  $251.9\text{ ps}$ ,  $0.435\text{ pF}$   
 9.25  $0.69\text{ pF}$ ;  $40\text{ mA/V}$ ;  $4\text{ k}\Omega$ ;  $50\text{ MHz}$  9.33 (a)  $-15.9\text{ V/V}$ ; (b)  $40.1\text{ kHz}$   
 9.45 (a)  $2.07$ ; (b)  $7.02$  9.46 (a)  $10^4\text{ rad/s}$ ; (b)  $10.1\text{ Krad/s}$  9.47  $5.67 \times 10^6\text{ rad/s}$

9.54 40.6 V/V; 243.75 ns; 3100 ns; 300 ns; 43.7 kHz 9.58 (a)  $-1000$  V/V,  $C_i = 1.001$  nF,  $C_o = 1.001$  pF; (b)  $-10$  V/V,  $C_i = 110$  pF,  $C_o = 11$  pF; (c)  $-1$  V/V,  $C_i = 20$  pF,  $C_o = 20$  pF; (d)  $1$  V/V,  $C_i = 0$  pF,  $C_o = 0$  pF; (e)  $10$  V/V,  $C_i = -90$  pF,  $C_o = 9$  pF 9.62 6.37 GHz; 673.23 kHz; 21.39 MHz; 673.23 kHz 9.66 139 V/V; 21.22 GHz; 1.99 MHz; 83.22 MHz; 1.99 MHz 9.68  $-80$  V/V; 3.79 MHz; 303.2 MHz 9.72 159.1 fF 9.75 16 V/V; 398 MHz; 3.79 MHz; 3.79 MHz 9.88 0.964 V/V; 593.8 MHz 9.103 (a)  $2.5$  M $\Omega$ ,  $-3943.6$  V/V; (b) 107.8 kHz,  $(C_L + C_{\mu 2})$  dominates,  $C_{\mu 2}$  or  $C_T$  is the second most significant

## CHAPTER 10

10.1  $9.99 \times 10^{-3}$ ; 91.74;  $-8.26\%$  10.14  $A_{Mf} = A_M/(1 + A_M\beta)$ ;  $W_{Lf} = W_L/(1 + A_M\beta)$  10.16 1 MHz; 1 Hz 10.34 (a)  $h_{11} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$   $\Omega$ ,  $h_{12} = R_2/(R_1 + R_2)$  V/V,  $h_{21} = -R_2/(R_1 + R_2)$  A/A,  $h_{22} = 1/(R_1 + R_2)$   $\Omega$ ; (b)  $h_{11} = 10$   $\Omega$ ,  $h_{12} = 0.01$  V/V,  $h_{21} = -0.01$  A/V,  $h_{22} = 0.99 \times 10^{-3}$   $\Omega$  10.35 100 V/V; 1.001 M $\Omega$  10.62 (a) shunt-series; (b) series-series; (c) shunt-shunt 10.80  $10^4$  rad/s;  $\beta = 0.002$ ; 500 V/V 10.82  $K < 0.008$  10.84 9.9 V/V; 1.01 MHz; 10 MHz; 101 10.85 (a)  $5.5 \times 10^5$  Hz,  $\beta = 2.025 \times 10^{-3}$ ; (b) 330.6 V/V; (c) 166.3 V/V,  $1/2$ ; (d) 1.33 10.87  $\omega_0 = 1/CR$ ;  $Q = 1/(2.1 - K)$ ; 0.1; 0.686;  $K = 2.1$  10.89 1 MHz;  $90^\circ$  10.91  $56.87^\circ$ ;  $54.07^\circ$ ;  $59.24^\circ$ ;  $52.93^\circ$  10.93 159.2  $\mu$ s;  $39.3^\circ$ ; 20 dB 10.95 3 KHz 10.96 15 KHz; 200 10.97  $1/10CR$ ;  $1/CR$ ;  $1/(100 \times C_f \times R)$ ;  $9.1/CR$  10.98 100 Hz; 1.59 nF 10.99 58.8 pF; 37.95 MHz

## CHAPTER 11

11.1 Upper limit (same in all cases): 4.7 V, 5.4 V; lower limits:  $-4.3$  V,  $-3.6$  V;  $-2.15$  V,  $-1.45$  V 11.4 152  $\Omega$ ; 0.998 V/V; 0.996 V/V; 0.978 V/V; 2% 11.6  $V_{CC}I$  11.8 5 V 11.10 4.5 V; 6.4%; 625  $\Omega$  11.12 5.0 V peak; 3.18 V peak; 3.425  $\Omega$ ; 4.83  $\Omega$ ; 3.65 W; 0.647 W 11.19 12.5 11.21 20.7 mA; 788 mW;  $7.9^\circ\text{C}$ ; 37.6 mA 11.22 1.34 k $\Omega$ ; 1.04 k $\Omega$  11.30 50 W; 2.5 A 11.32  $140^\circ\text{C}$ ; 0.57 V 11.34 100 W;  $0.4^\circ\text{C/W}$  11.45 13  $\Omega$ ; 433 mV; 0.33  $\mu$ A 11.47  $R_1 = 60$  k $\Omega$ ;  $R_2 = 5$  k $\Omega$ ; 0.01  $\mu$ A 11.49  $I_{E1} = I_{E2} \approx 17$   $\mu$ A;  $I_{E3} = I_{E4} \approx 358$   $\mu$ A;  $I_{E5} \approx I_{E6} = 341$   $\mu$ A; 10.5 V 11.50 14 V; 1.9 W; 11 V 11.51  $R_3 = R_4 = 40$   $\Omega$ ;  $R_1 = R_2 = 2.2$  k $\Omega$  11.53 40 k $\Omega$ ; 50 k $\Omega$  11.55  $L = \mu_n(v_{GS} - V_T)/U_{sat}$ ; 3  $\mu$ m; 3 A; 1 A/V

## CHAPTER 12

12.24 36.3  $\mu$ A 12.25 0.625 V; for A, 7.3 mA/V, 134.3  $\Omega$ , 6.85 k $\Omega$ , 274 k $\Omega$ ; for B, 21.9 mA/V, 44.7  $\Omega$ , 2.28 k $\Omega$ , 91.3 k $\Omega$  12.29 593 mV; 518 mV; 7.5 k $\Omega$  12.31 4.75  $\mu$ A; 1.94 k $\Omega$  12.33 56.5 k $\Omega$ ; 9.353  $\mu$ A 12.36 5.6 mV 12.38 6.37 k $\Omega$ ; 270  $\mu$ A 12.40 1.68 mA; 50.4 mW 12.42 Raise  $R'_1$ ,  $R'_2$  to 4.63 k $\Omega$  12.45 1.4 mV 12.50 3.1 M $\Omega$ ; 9.38 mA/V 12.52 4.2 V to  $-3.6$  V 12.54 105.6 dB;  $|V_o| < 4$  V; 21.0 mA 12.56 108 dB; 61.9  $\Omega$  12.58 7.6 MHz 12.60 318 k $\Omega$  12.62 159.2 kHz; 15.9 MHz

## CHAPTER 13

13.6 1.5 V; 1.5 V; 1.5 V; 0 V; 3 V; 1.5 V; 1.5 V;  $\infty$  13.8 0.349 to 0.451 V; 0.749 to 0.852 V; 0 V; 1.2 V; 0.349 to 0.452 V; 0.348 to 0.451 V 13.19 4.36 mW; 1.48 mW 13.21 (a)  $t_{PLH} = 1.6$  ns,  $t_{PHL} = 0.8$  ns; (b)  $C = 1.43$  pF; (c)  $C_o = 0.86$  pF,  $C_i = 0.57$  pF 13.25 (a) 0.66, 0.435 (b) 0.436, 0.435 13.29 9.09 mV; 50 mV 13.46 24 13.53  $p_A = p : p_B = p_C = p_D = 2p$ ; and  $n_A = n_B = 2n : n_C = n_D = 2(2n) = 4n$  13.55  $t_{PHL}$  is 4 times larger;  $t_{PLH}$  is the same

## CHAPTER 14

14.1 (a)  $0.693 R_D C$ ; (b)  $0.5 R_D C$ , for a 21.5% reduction 14.2 1.52; 0.97 V; 1.69 V;  
 1.2 V; 2.5 V; 0.28 V; 0.81 V; 0.69 V 14.4  $r \approx 2.1$ ;  $NM_{Lmax}$  0.731 V 14.6 1.33  
 14.23 9.38 ns 14.30 3 ms; 333 Hz 14.33 2.27 GHz 14.35 33.3 MHz; high 13 ns;  
 low 17 ns 14.38 0.33 V/V; 8.95 V/V; 0.37 V/V 14.39 (a) -1.375 V, -1.265 V;  
 (b) -1.493 V, -1.147 V 14.41 21.2 14.43 7 cm 14.45  $(W/L) = 5 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$ ;  
 6.5  $\mu\text{A}$  14.46 2.32 V; 3.88 mA 14.47 For  $R_1$ : 50%; 36.5 k $\Omega$ ; 20%; 91.1 k $\Omega$ ; for  $R_2$ : 50%;  
 6.70 k $\Omega$ ; 20%; 16.7 k $\Omega$ ; 50%;  $R_1/R_2 = 5.45$ ; 20%;  $R_1/R_2 = 5.45$  14.48 83.2 ps; 50.7 ps;  
 67.0 ps 14.50  $(W/L)_{NA} = (W/L)_{NB} = 2(W/L)_N$ ;  $(W/L)_{PA} = (W/L)_{PB} = (W/L)_P$

## CHAPTER 15

15.10 2.236 V; 100 V/V 15.12 1024; 1024; 400 pF; 225 pF; 220 fF/bit; 2.8 times  
 15.13 60% 15.29 41 mV 15.31 0.4 pA 15.32 1.589 mA/V; 11.36  $\mu\text{m}$ ; 34.1  $\mu\text{m}$ ;  
 1.56 ns 15.33 680  $\mu\text{A/V}$ ; 0.482 V; 0.206 V; 50%; 7.5 ns 15.38 9; 512; 18; 4608 NMOS  
 and 512 PMOS transistors 15.39 9; 1024; 4608; 512; 5641; 521 15.44 0100, 0000,  
 1000, 1001, 0101, 0001, 0110, and 0010 15.46 2.42 ns; 23 ns, 3.16 V; 1.90 ns

## CHAPTER 16

16.1 1 V/V, 0°, 0 dB, 0 dB; 0.894 V/V, -26.6°, -0.97 dB, 0.97 dB; 0.707 V/V, -45.0°,  
 -3.01 dB, 3.01 dB; 0.447 V/V, -63.4°, -6.99 dB, 6.99 dB; 0.196 V/V, -78.7°, -14.1 dB,  
 14.1 dB; 0.100 V/V, -84.3°, -20.0 dB, 20.0 dB; 0.010 V/V, -89.4°, -40.0 dB, 40.0 dB  
 16.5 0.5088 rad/s; 3 rad/s; 5.9 16.9  $T(s) = 0.2225(s^2 + 4)/[(s + 1)(s^2 + s + 0.89)]$   
 16.11  $T(s) = 0.5/s^3 + 2s^2 + 2s + 1$ ; poles at  $s = -1, -1/2 \pm j\sqrt{3}/2$ , 3 zeros at  $s = \infty$   
 16.13 28.6 dB 16.19  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ;  $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ ;  $C = 159 \text{ pF}$  16.21 40 dB  
 16.23  $T(s) = -(S - \omega_0/S + \omega_0)$ ; 2.68 k $\Omega$ , 5.77 k $\Omega$ , 10 k $\Omega$ , 17.3 k $\Omega$ , 37.3 k $\Omega$   
 16.25  $T(s) = 10^6/(s^2 + 10^3s + 10^6)$ ; 0.707 rad/s; 1.15 V/V; 1.21 dB 16.33  $L = 500 \text{ mH}$ ;  
 $C = 20 \text{ nF}$  16.35  $s^2/(s^2 + s/RC + 1/LC)$  16.39  $L_1/L_2 = 0.2346$ ;  $|T| = L_2/(L_1 + L_2)$ ;  
 $|T| = 1$  16.43  $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 3.979 \text{ k}\Omega$ ;  $R_6 = 39.79 \text{ k}\Omega$ ;  $C_{61} = 6.4 \text{ nF}$ ;  $C_{62} = 3.6 \text{ nF}$   
 16.44  $C_4 = C_6 = 1 \text{ nF}$ ;  $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R_6 = 159.16 \text{ k}\Omega$  16.49  $C = 10 \text{ nF}$ ;  $R = 15.92 \text{ k}\Omega$ ;  
 $R_1 = R_f = 10 \text{ k}\Omega$ ;  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ;  $R_3 = 390 \text{ k}\Omega$ ; 39 V/V 16.51  $\pm 1\%$  16.55  $R_3 = 141.4 \text{ k}\Omega$ ;  
 $R_4 = 70.7 \text{ k}\Omega$  16.57  $4/RC$ ; 2; 8 V/V 16.59 High-pass; 1 V/V;  $R_3 = 141.4 \text{ k}\Omega$ ;  
 $R_4 = 70.7 \text{ k}\Omega$  16.64 0;  $2Q^2/A$

## CHAPTER 17

17.1 (a)  $\omega = \omega_0$ ,  $AK = 1$ ; (b)  $-2Q/\omega_0$ ; (c)  $\Delta\omega_0/\omega_0 = -\Delta\phi/2Q$  17.5 20 dB;  
 $\pm 180^\circ$  17.9  $1/RC$ ;  $3/4$ ;  $3/4$  17.10  $1.15/RC$  17.15 20.3 V 17.17  $I$ ;  $29R$ ;  $0.065/RC$   
 17.23 2.01612 MHz to 2.0172 MHz 17.25 (a)  $V_{TL} = V_R(1 - R_1/R_2) - L_4R_1/R_2$ ,  $V_{TH} =$   
 $V_R(1 + R_2/R_1) - L_4R_1/R_2$ ; (b)  $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ ,  $V_R = 47.62 \text{ mV}$  17.28 (a) +12 V or -12 V  
 17.29  $V_Z = 6.8 \text{ V}$ ;  $R_1 = R_2 = 37.5 \text{ k}\Omega$ ;  $R = 4.1 \text{ k}\Omega$  17.33  $V_Z = 6.8 \text{ V}$ ;  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 =$   
 $R_5 = R_6 = 200 \text{ k}\Omega$ ;  $R_7 = 5.1 \text{ k}\Omega$ ; triangle with period of 100  $\mu\text{s}$  and  $\pm 7.5 \text{ V}$  peaks  
 17.35 96  $\mu\text{s}$  17.38 (a) 9.1 k $\Omega$ ; (b) 13.3 V 17.39  $R_A = 21.2 \text{ k}\Omega$ ;  $R_B = 10.7 \text{ k}\Omega$   
 17.41  $V = 1.0996 \text{ V}$ ;  $R = 400 \Omega$ ; Table rows, for  $v_o$ ,  $\theta$ ,  $0.7 \sin \theta$ , error % are: 0.70 V,  $90^\circ$ ,  
 0.700 V, 0%; 0.65 V,  $63.6^\circ$ , 0.627 V, 3.7%; 0.60 V,  $52.4^\circ$ , 0.554 V, 8.2%; 0.55 V,  $46.1^\circ$ ,  
 0.504 V, 9.1%; 0.50 V,  $41.3^\circ$ , 0.462 V, 8.3%; 0.40 V,  $32.8^\circ$ , 0.379 V, 5.6%; 0.30 V,  $24.6^\circ$ ,  
 0.291 V, 3.1%; 0.20 V,  $16.4^\circ$ , 0.197 V, 1.5%; 0.10 V,  $8.2^\circ$ , 0.100 V, 0%; 0.00 V,  $0^\circ$ ,  
 0.0 V, 0%. 17.42 2.5 V 17.55 10 mV, 20 mV, 100 mV; 50 pulses, 100 pulses,  
 200 pulses